
JZ50B

第一級陸上特殊無線技士「無線工学」試験問題

24 問

- [1] 次の記述は、対地静止衛星を用いた衛星通信の特徴について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。
 - (1) 静止衛星から地表に到来する電波は極めて微弱であるため、静止衛星による衛星通信は、 A のころに、地球局の受信アンテナビームの見通し線上から到来する B の影響を受けることがある。
 - (2) 10 [GHz] 以上の電波を使用する衛星通信は、 C に よる信号の減衰を受けやすい。
- A B C
- 1 夏至と冬至 空電雑音 降雨
- 2 夏至と冬至 空電雑音 大地反射波
- 3 春分と秋分 空電雑音 電離層シンチレーション
- 4 春分と秋分 太陽雑音 降雨
- 5 春分と秋分 太陽雑音 電離層シンチレーション
- [2] 次の記述は、デジタル伝送方式における標本化定理について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。
 - (1) 入力信号が周波数 f_0 [Hz] よりも高い周波数成分を含まない信号(理想的に帯域制限された信号)であるとき、繰返し周波数が A [Hz] よりも大きいパルス列で標本化を行えば、標本化されたパルス列から原信号(入力信号)を B できる。
 - (2) 標本点の間隔が C [s] となる間隔をナイキスト間隔という。通常これより短い間隔で標本化を行う。
- A B C $2 f_0$ 再生 $2 / f_0$ 2 $2 f_0$ 拡散 $2 / f_0$ 3 $2 f_0$ 再生 $1 / (2 f_0)$ 4 $f_0 / 2$ 拡散 $2 / f_0$
- 4
 fo / 2
 拡散
 2 / fo

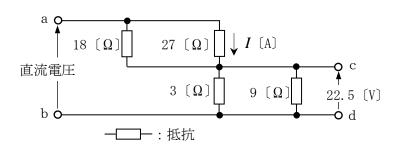
 5
 fo / 2
 再生
 1 / (2 fo)
- [3] 図に示す回路において、端子 ab 間に直流電圧を加えたところ、端子 cd 間に 22.5 [V] の電圧が現れた。27 $[\Omega]$ の抵抗に流れる電流 I の値として、正しいものを下の番号から選べ。
 - 1 1.4 [A]
 - **2** 2.6 [A]
 - **3** 3.8 (A)
 - **4** 4.0 [A]
 - **5** 5.2 (A)



- **〔4〕** 次の記述は、デシベルを用いた計算について述べたものである。このうち正しいものを下の番号から選べ。ただし、 $\log_{10}2=0.3$ とする。
 - **1** $1 [\mu V/m]$ を $0 [dB \mu V/m]$ としたとき、0.32 [mV/m] の電界強度は $25 [dB \mu V/m]$ である。
 - 2 電圧比で最大値から 6 [dB] 下がったところの電圧レベルは、最大値の $1/\sqrt{2}$ である。
 - 3 出力電力が入力電力の 25 倍になる増幅回路の利得は 28 [dB] である。
 - **4** 1 [mW] を 0 [dBm] としたとき、0.8 [W] の電力は 29 [dBm] である。
 - **5** $1 [\mu V]$ を $0 [dB \mu V]$ としたとき、5 [mV] の電圧は 37 $[dB \mu V]$ である。
- **[5]** 図に示す理想的な演算増幅器 (オペアンプ)を使用した反転増幅回路の電圧利得の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、図の増幅回路の電圧増幅度の大きさ A_v (真数)は、次式で表されるものとする。また、 $\log_{10}2=0.3$ とする。


 $|A_{\rm v}|=R_2/R_1$

- 1 9 (dB)
- **2** 12 (dB)
- **3** 18 (dB)
- **4** 24 (dB)
- **5** 36 [dB]

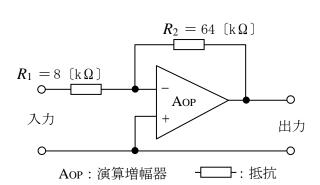


(JZ50B-1)

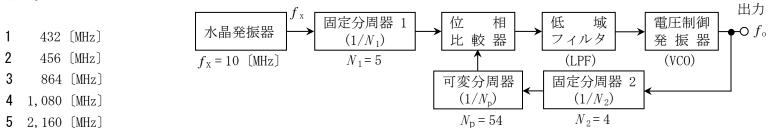[6] 図に示す位相同期ループ(PLL)を用いた周波数シンセサイザの原理的な構成例において、出力の周波数 f₀の値として、正しい ものを下の番号から選べ。ただし、水晶発振器の出力周波数 f_x の値を 10 [MHz]、固定分周器 1 の分周比について N_1 の値を 5、 固定分周器 2 の分周比について N_2 の値を 4、可変分周器の分周比について N_p の値を 54 とし、PLL は理想的に動作するものと する。




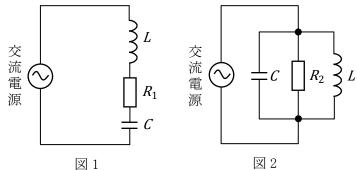- **〔7〕** 次の記述は、図1及び図2に示す共振回路について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。ただ し、 ω_0 [rad/s] は共振角周波数とする。
 - 1 図1の共振回路の Q(尖鋭度)は、 $Q = \omega_0 LR_1$ である。
 - 図1の共振角周波数 ω_0 は、 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{IC}}$ である。
 - 3 図2の共振回路のQ(尖鋭度)は、 $Q = \omega_0 CR_2$ である。
 - 図 2 の共振時の回路の合成インピーダンスは、 R_2 である。



 R_1 、 R_2 :抵抗〔Ω〕 L:インダクタンス〔H〕 C:静電容量〔F〕

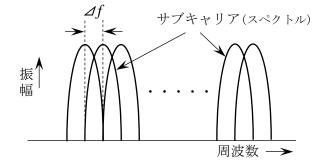- [8] 次の記述は、直交周波数分割多重(OFDM)伝送方式について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。 ただし、OFDM 伝送方式で用いる多数のキャリアをサブキャリアという。
 - 1 高速のビット列を多数のサブキャリアを用いて周波数軸上で分割し て伝送する方式である。
 - 2 図に示すサブキャリアの周波数間隔 △f は、有効シンボル期間長(変 調シンボル長) Ts の逆数と等しく($\Delta f = 1/Ts$)なっている。
 - 3 ガードインターバルは、遅延波によって生じる符号間干渉を軽減する ために付加される。
 - 4 ガードインターバルは、送信側で付加される。
 - 5 OFDM 伝送方式を用いると、シングルキャリアをデジタル変調した場 合に比べて、伝送速度はそのままでシンボル期間長を短くできる。



サブキャリア間のスペクトルの関係を示す略図

- [9] 一般的なパルス符号変調(PCM)における標本化についての記述として、正しいものを下の番号から選べ。
 - 1 アナログ信号から抽出したそれぞれのパルス振幅を、何段階かの定まったレベルの振幅に変換する。
 - **2** 音声などの連続したアナログ信号の振幅を一定の時間間隔で抽出し、それぞれの振幅を持つパルス列とする。
 - 3 量子化されたパルス列の1パルスごとにその振幅値を2進符号に変換する。
 - 4 一定数のパルス列にいくつかの余分なパルスを付加して、伝送時のビット誤り制御信号にする。
 - 5 受信した PCM パルス列から情報を読み出し、アナログ値に変換する。
- [10] 図に示す送信設備の終段部の構成において、0.1 [W] の入力電力を加えて、電力増幅器及びアンテナ整合器を通した出力を 2 [W] とするとき、電力増幅器の利得として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、アンテナ整合器の挿入損失を1 [dB] とし、 $\log_{10}2 = 0.3$ とする。
 - 1 8 (dB) アンテナ アンテナ **2** 11 (dB) 電力増幅器 整合器 2 [W]**3** 14 (dB)
 - **4** 17 (dB)
 - **5** 20 [dB]

より軽減で 動作すると	きる。 きに生じる。	軽減できる。
Multiple Ou	ıtput) の特徴が	などについて述べたもの
	受信アン 受信アン 受信アン	プテナ 周波数帯域プテナ ガードバンプテナ 周波数帯域
]波数を使用 送信すべき 直して再び	して多重通信 時間を分割し 変調して送信	て使用する方式である。
である。	一内に入れる	るべき字句の正しい組合
		C 非再生(ヘテロダイン 再生 非再生(ヘテロダイン 再生 非再生(ヘテロダイン
いて述べた。	ものである。こ	このうち正しいものを下
	よ動を Mul 1 2 3 4 5 下 波送直行 で 1 2 3 4 5 り作向 tip A 時時空空空 の をすて方 る A 無無直直直軽す上 の 分分間間間 号 使べ再式 ニー 給給接接接でとせ の 割割	1 時分割 2 時分割 3 空間 5 空間 5 空間 5 空間 5 で数をすてアアンン 5 で数をすて再式である。 5 下の番を使べ再びある。 5 下の番をして間調して 5 下の番をすである。 6 直接 6 直接 6 である。 7 である。 8 を下数には、 6 である。 8 を下である。 8 を下である。 8 を下である。 8 である。 8 でる。 8 である。 8 である


[11] 次の記述は、スーパヘテロダイン受信機において生じることがある混信妨害について述べたものである。このうち誤ってい

るものを下の番号から選べ。


[16] 次の記述は、パルスレーダーの受信機に用いられる回路について述べたものである。該当する回路の名称を下の番号から選べ。

この回路は、パルスレーダーの受信機において、雨や雪などからの反射波により物標からの反射信号の判別が困難になるのを防ぐため、検波後の出力信号を微分して物標を際立たせるために用いるものである。

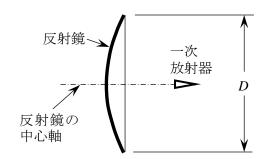- 1 IAGC 回路 2 FTC 回路 3 AFC 回路 4 STC 回路
- [17] 次の記述は、図に示す回転放物面を反射鏡として用いる円形パラボラアンテナについて述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。
 - 1 一次放射器は、回転放物面の反射鏡の焦点に置く。
 - 2 利得は、開口面の面積と波長に比例する。
 - 3 放射される電波は、ほぼ平面波である。
 - 4 主ビームの電力半値幅の大きさは、開口面の直径 D に反比例し、波長に比例する。
 - 5 一次放射器などが鏡面の前方に置かれるため電波の通路を妨害し、電 波が散乱してサイドローブが生じ、指向特性を悪化させる。



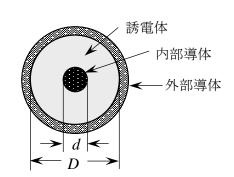- [18] 次の記述は、図に示す同軸ケーブルについて述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。
 - 1 使用周波数が高くなるほど誘電損が大きくなる。
 - 2 不平衡形の給電線である。
 - **3** 外部導体の内径寸法D と内部導体の外径寸法d の比 D/d の値が小さくなるほど、特性インピーダンスは大きくなる。
 - 4 送信機及びアンテナに接続して使用する場合は、それぞれのインピーダンスと同軸ケーブルの特性インピーダンスを整合させる必要がある。



- [19] 次の記述は、アダプティブアレーアンテナ(Adaptive Array Antenna)の特徴について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。
 - (1) 一般に、アダプティブアレーアンテナは複数のアンテナ素子から成り、各アンテナの信号の A に適切な重みを付けて合成することにより B に指向性を制御することができ、電波環境の変化に応じて指向性を適応的に変えることができる。
 - (2) さらに、 C の到来方向にヌル点 (null:指向性パターンの落ち込み点) を向け、 C を弱めて通信の品質を改善することもできる。
- C 1 振幅と位相 機械的 希望波 2 振幅と位相 電気的 干渉波 3 振幅と位相 電気的 希望波 4 周波数 機械的 干渉波 5 周波数 電気的 希望波
- [20] 次の記述は、陸上の移動体通信の電波伝搬特性について述べたものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。
 - (1) 基地局から送信された電波は、移動局周辺の建物などにより反射、回折され、定在波を生じ、この定在波の中を移動局が移動すると受信波にフェージングが発生する。一般に、周波数が A ほど、また移動速度が速いほど変動が速いフェージングとなる。
 - (2) さまざまな方向から反射、回折して移動局に到来する多数の電波の到来時間(伝搬遅延時間)に差があるため、帯域内の各周波数の振幅と位相の変動が一様ではなく、周波数選択性フェージングを生じる。伝送帯域が B 場合は、その影響はほとんどないが、一般に、高速デジタル伝送の場合には、伝送信号に波形ひずみを生じる。受信点に到来する電波の遅延時間を横軸に、各到来波の受信レベルを縦軸にプロットしたものは、 C と呼ばれる。

	A	В	C
1	高い	狭い	遅延プロファイル
2	高い	広い	M曲線
3	高い	広い	遅延プロファイル
4	低い	広い	M曲線
5	低い	狭い	遅延プロファイル

- [21] 次の記述は、極超短波(UHF)帯の対流圏内電波伝搬における等価地球半径等について述べたものである。このうち誤っている ものを下の番号から選べ。ただし、大気は標準大気とする。
 - 1 等価地球半径は、真の地球半径を3/4倍したものである。
 - 2 大気の屈折率は、地上からの高さとともに減少し、大気中を伝搬する電波は送受信点間を弧を描いて伝搬する。
 - 3 送受信点間の電波の通路を直線で表すため、仮想した地球の半径を等価地球半径という。
 - 4 電波の見通し距離は、幾何学的な見通し距離よりも長い。
- - (1) 定常時には、商用電源からの交流入力が A 器で直流に変換され、インバータに直流電力が供給される。インバータはその直流電力を交流電力に変換し負荷に供給する。
 - (2) 商用電源が停電した場合は、B 電池に蓄えられていた直流 電力がインバータにより交流電力に変換され、負荷には連続して 交流電力が供給される。
 - (3) 無停電電源装置の出力として一般的に必要な C の交流は、インバータの PWM 制御を利用して得ることができる。
- A B C
- 1 変圧 二次 定電圧、定周波数
- 2 変圧 一次 可変電圧、可変周波数
- 3 整流 一次 定電圧、定周波数
- 4 整流 一次 可変電圧、可変周波数
- 5 整流 二次 定電圧、定周波数
- [23] オシロスコープを用いて正弦波交流電圧 v を観測したとき、図に示す波形が得られた。このとき、v の実効値 v 及び周波数 f の値の組合せとして、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、オシロスコープの設定は表に示すものとする。

 V
 f

 1
 12.5 (V)
 5.0 (kHz)


 2
 12.5 (V)
 2.5 (kHz)

 3
 8.8 (V)
 5.0 (kHz)

 4
 8.8 (V)
 2.5 (kHz)

4 周波数変調器

掃引発振器

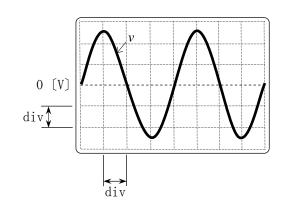

垂直軸	水平軸	
5 (V/div)	0.1 [ms/div]	

div:画面上の1目盛

[24] 図は、周波数カウンタ(計数形周波数計)の原理的構成例を示したものである。 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

